

Modulation und Demodulation

Paul Becker Alina Nasr-Esfahani
(paul.becker@udo.edu) (alina.esfahani@udo.edu)

Durchführung: 22.01.2018, Abgabe: xx.yy.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Amplitudenmodulation	2
1.2	Frequenzmodulation	3
1.3	Modulationsschaltungen	4
1.3.1	Der Ringmodulator	5
1.3.2	Frequenzmodulator mit geringem Frequenzhub	6
1.4	Demodulationsschaltungen	7
1.4.1	Demodulation amplitudenmodulierter Schwingungen	7
1.4.2	Demodulation frequenzmodulierter Schwingungen	9
2	Durchführung	9
3	Auswertung	10
3.1	Amplitudenmodulation mit Ringmodulator	10
3.2	Amplitudenmodulation mit Trägerabstrahlung	11
3.3	Frequenzmodulation	13
3.4	Proportionalität zwischen Gleichspannung und Phase der Wechselspannung am Ringmodulator	14
3.5	Demodulation einer amplitudenmodulierten Schwingung mit Ringmodulator	15
3.6	Demodulation mit Gleichrichterdiode	17
3.7	Demodulation einer frequenzmodulierten Schwingung	18
4	Diskussion	18

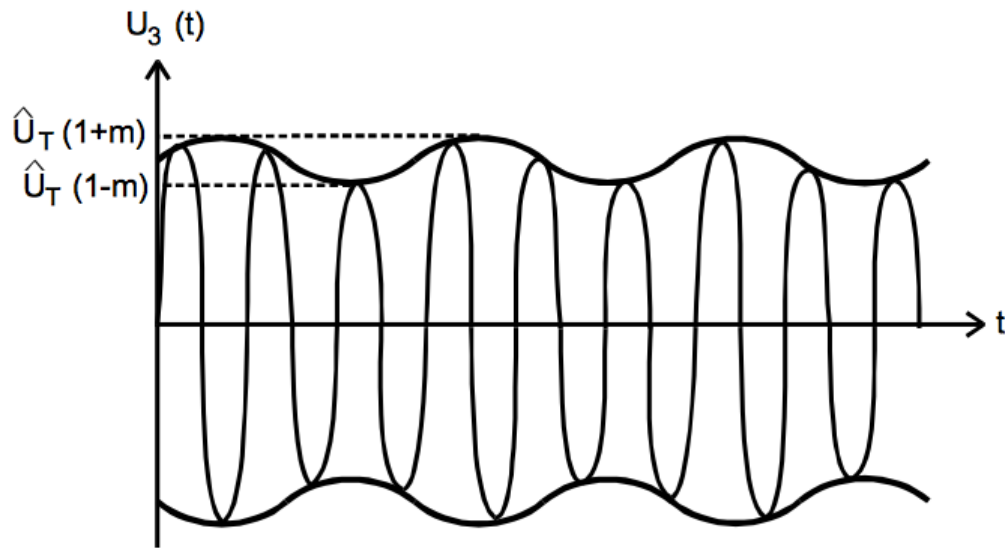


Abbildung 1: Zeitabhängigkeit der Signalspannung eines Amplitudenmodulierten Signals [2]

1 Theorie

Um Informationen mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen übertragen zu können, werden Verfahren benötigt um diesen Wellen Informationen aufprägen zu können. Solche Verfahren werden Modulationsverfahren genannt; das Rückgewinnen der Informationen aus der modulierten Welle nennt man Demodulation.

Die Hochfrequenztechnik kennt eine Reihe von Modulationsverfahren, welche unter Ausnutzung einer periodischen Änderung von Amplitude, Frequenz oder Phase einer Trägerwelle dieser Informationen aufprägen.

1.1 Amplitudenmodulation

Die einfachste Form der Amplitudenmodulation lässt die Amplitude einer hochfrequenten Trägerwelle $U_T(t)$ im Rythmus einer niederfrequenten Modulationswelle $U_M(t)$ variieren. Die Trägerwelle besitzt die Frequenz ω_T und die Modulationswelle die Frequenz ω_M .

Die amplitudenmodulierte Schwingung soll dann eine mit ω_M varrierende Amplitude

$$U_3(t) = U_T(1 + m \cos(\omega_M t)) \cos(\omega_T t) \quad (1.1.1)$$

besitzen, wobei $m = \gamma U_M$ den Modulationsgrad der Schwingung beschreibt.

Wird durch geeignete Umformung oder Fouriertransformation das Frequenzspektrum der Schwinung analysiert, fällt auf, dass in diesem einfachen Fall bereits drei Frequenzen beteiligt sind:

$$U_3(t) = U_T(\cos(\omega_T t) + \frac{1}{2}m \cos(\omega_T + \omega_M)t + \frac{1}{2}m \cos(\omega_T - \omega_M)t). \quad (1.1.2)$$

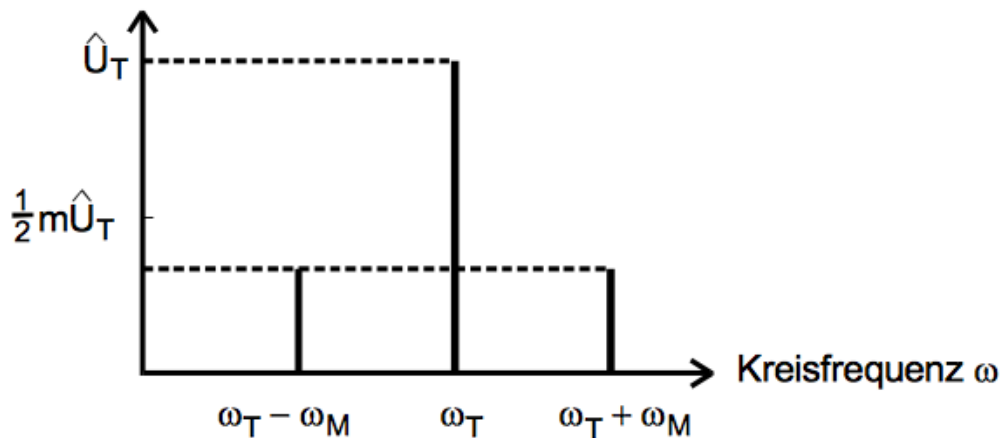


Abbildung 2: Frequenzspektrum einer Amplitudenmodulierten Schwingung [2]

Die Frequenz bei ω_T nennt man Trägerfrequenz, diese trägt keine Information und stellt einen dissipativen Anteil dar, welcher in der Praxis unerwünscht ist. Auch beschreiben die beiden Seitenbänder bei $\omega_T - \omega_M$ und $\omega_T + \omega_M$ die gleichen Informationen. Somit ist es üblich, eines der beiden Seitenbänder durch geeignete Filter zu unterdrücken. Wird die Trägerfrequenz und ein Seitenband unterdrückt, wird auch von Einseitenbandmodulation mit Trägerunterdrückung gesprochen. Die großen Nachteile der Amplitudenmodulation bestehen in ihrer geringen Störsicherheit und geringen Verzerrungsfreiheit.

1.2 Frequenzmodulation

Anders als bei der Amplitudenmodulation wird bei der Frequenzmodulation die momentane Schwingungsfrequenz im Rhythmus des Modulationssignales variiert.

$$U(t) = U \sin(\omega_T t + m \frac{\omega_T}{\omega_M} \cos(\omega_M t)) \quad (1.2.1)$$

Durch Differentiation des Arguments des Sinuses ergibt sich die Momentanfrequenz

$$f(t) = \frac{\omega_T}{2\pi} (1 - m \sin(\omega_M t)) \quad (1.2.2)$$

der Schwingung, wobei m wieder den Modulationsgrad und $\frac{m\omega_T}{2\pi}$ den Frequenzhub beschreibt. Der Frequenzhub ist es Maß dafür, wie Stark die Schwingungsfrequenz variiert. Im folgenden ist eine Schmalband-Frequenzmodulation zu sehen, welche sich durch

$$m \frac{\omega_T}{\omega_M} \ll 1 \quad (1.2.3)$$

auszeichnet.

Durch geeignete Umformung oder Fouriertransformation ist ersichtlich, dass auch das Frequenzspektrum der Frequenzmodulation sich aus drei Frequenzen zusammensetzt.

$$U(t) = U(\sin(\omega_T t) + \frac{m\omega_T}{2\omega_M} \cos(\omega_T + \omega_M)t - \frac{m\omega_T}{2\omega_M} \cos(\omega_T - \omega_M)t) \quad (1.2.4)$$

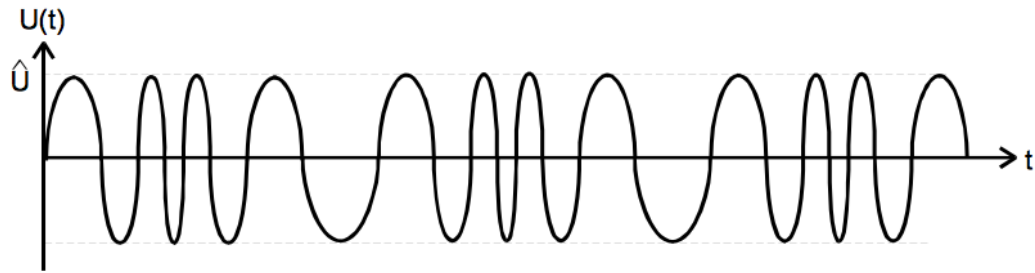


Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf einer frequenzmodulierten Schwingung [2]

Es fällt auf, dass die beiden Seitenbänder im Fall der Frequenzmodulation um $\frac{\pi}{2}$ gegenüber der Trägerschwingung verschoben sind. Es ist anzumerken, dass das o.g. Frequenzspektrum nur im Fall der schwach frequenzmodulierten Schwingung

$$\frac{m\omega_T}{\omega_M} \ll 1 \quad (1.2.5)$$

Gültigkeit besitzt. Im Fall der starken Frequenzmodulation

$$m\omega_T \approx \omega_M \quad (1.2.6)$$

besitzt das Frequenzspektrum eine komplexere Darstellung der Form

$$U(t) = U \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n\left(\frac{m\omega_T}{\omega_M}\right) \sin(\omega_T + n\omega_M)t, \quad (1.2.7)$$

wobei J_n die Besselsche Funktion n-ter Ordnung ist. Es zeigt sich, dass für hohe Modulationsgrade das Frequenzspektrum im Prinzip bis zu beliebig hohen Frequenzen reicht. Es reicht jedoch in der Praxis nur Frequenzen in der Nähe der Trägerfrequenz zu berücksichtigen, da

$$J_{\pm n}(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \left(\frac{ex}{2n}\right)^n \quad (1.2.8)$$

mit wachsender Ordnungszahl n und $x \leq 1$ schnell gegen null geht.

1.3 Modulationsschaltungen

Um die Amplitude einer Trägerschwingung wie in Gleichung 1.1.1 zu modulieren, wird ein Bauteil benötigt, welches das Produkt aus zwei Eingangsspannungen bilden kann. Grundsätzlich ist das mit jedem Bauteil möglich, welches eine nichtlineare Kennlinie besitzt. Eine solche Schaltung kann z.B. mit Hilfe einer Diode gemäß Abbildung 4 realisiert werden.

Wird die Summe von Träger- und Modulatorspannung für die Spannung in die Potenzreihenentwicklung der Diodenkennlinie eingesetzt

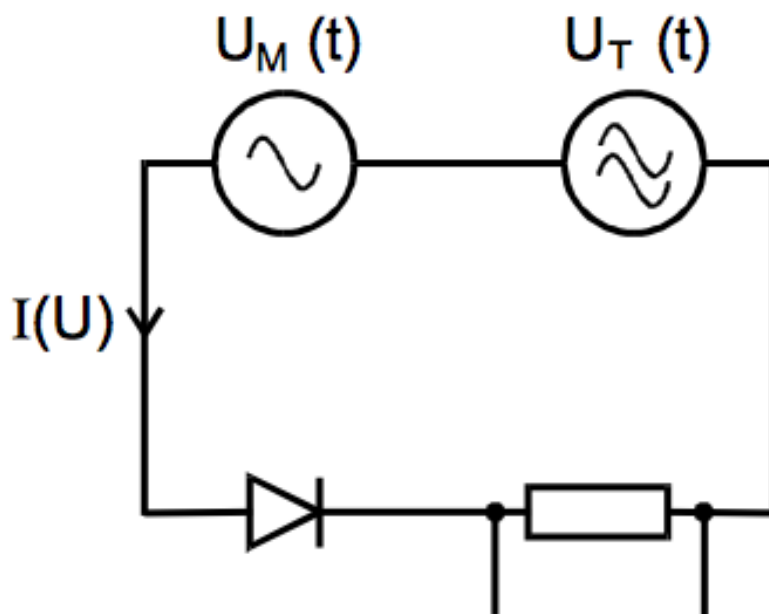


Abbildung 4: Primitive Modulatorschaltung [2]

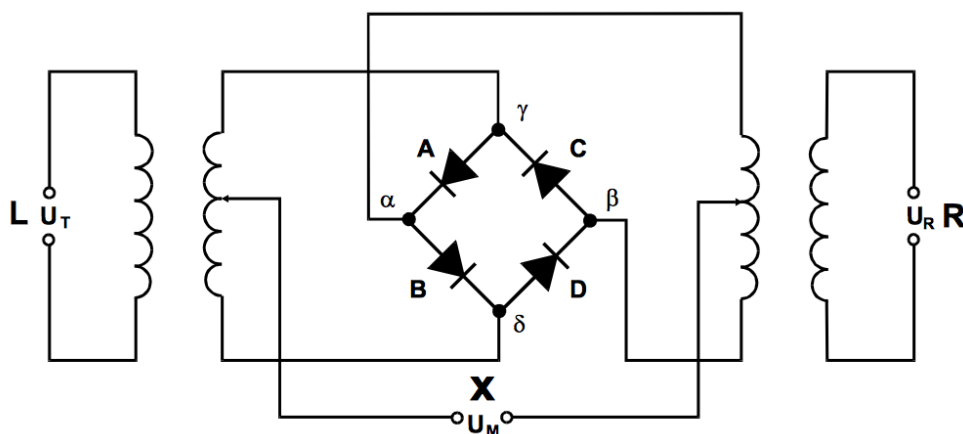


Abbildung 5: Schaltung eines Ringmodulators [2]

$$I(U_T + U_M) = a_0 + a_1(U_T + U_M) + a_2(U_T^2 + U_M^2) + 2a_2U_TU_M + \dots \quad (1.3.1)$$

liefert das vierte Reihenglied das geforderte Produkt. Es fällt auf, dass zusätzliche Störterme auftreten, deren Frequenzen $\omega_M, 2\omega_M$ und $2\omega_T$ allerdings weit außerhalb des zu übertragenden Frequenzbandes $\omega_T - \omega_M$ bis $\omega_T + \omega_M$ liegen, sodass diese mit einem geeigneten Bandfilter unterdrückt werden können. Durch das Erzeugen der vielen nicht genutzten Frequenzen ist so eine Schaltung sehr unökonomisch. Es ist wünschenswert, dass die störenden Frequenzanteile erst gar nicht erzeugt werden.

1.3.1 Der Ringmodulator

Der Ringmodulator besteht, wie der Name bereits andeutet, aus einem Ring von vier zusammengeschalteten Dioden.

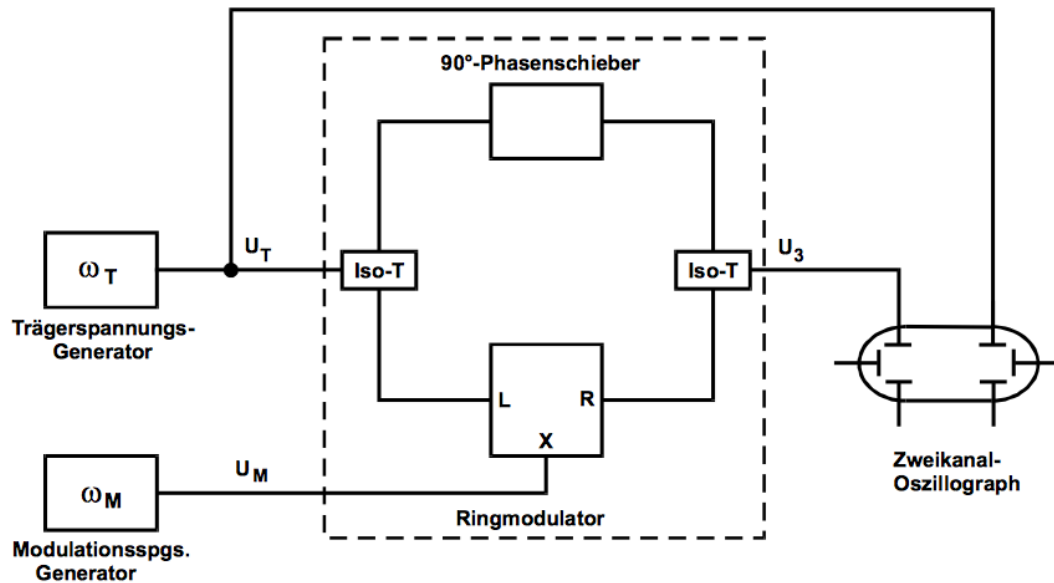


Abbildung 6: Frequenzmodulator mit geringem Frequenzhub [2]

Diese Schaltung ist in der Lage, das Produkt von Träger und Modulationssignal zu bilden ohne störende parasitäre Frequenzanteile zu erzeugen. Die abgenommene Spannung ist direkt proportional zum Produkt der Eingangsspannungen.

$$U_R(t) = \gamma U_M(t) \cdot U_T(t) \quad (1.3.2)$$

Es ist anzumerken, dass γ die Einheit $\frac{1}{V}$ besitzt. Es ist direkt ersichtlich, dass der Ringmodulator die Trägerabstrahlung unterdrückt. Werden zwei Cosinus-Signale für U_T und U_M mit den Frequenzen ω_T und ω_M in 1.3.2 eingesetzt, folgt

$$U_R(t) = \gamma U_T U_M \frac{1}{2} \cos((\omega_T + \omega_M)t + \phi) + \gamma U_T U_M \frac{1}{2} \cos((\omega_T - \omega_M)t - \phi). \quad (1.3.3)$$

Wie bereits angesprochen fehlt in diesem Frequenzspektrum der Trägeranteil ω_T .

1.3.2 Frequenzmodulator mit geringem Frequenzhub

Um einen Frequenzmodulator mit geringem Frequenzhub zu realisieren wird ein Ringmodulator genutzt, jedoch wird, wie aus Gleichung 1.2.4 ersichtlich ist, ein $\frac{\pi}{2}$ Phasenschieber notwendig. Dieser wird mit Hilfe eines Iso-T Leistungsteiler parallel neben dem Ringmodulator angeordnet. Die Schaltung ist in Abbildung 6 abgebildet.

Der Phasenschieber wird mit Hilfe eines Laufzeitkabels realisiert.

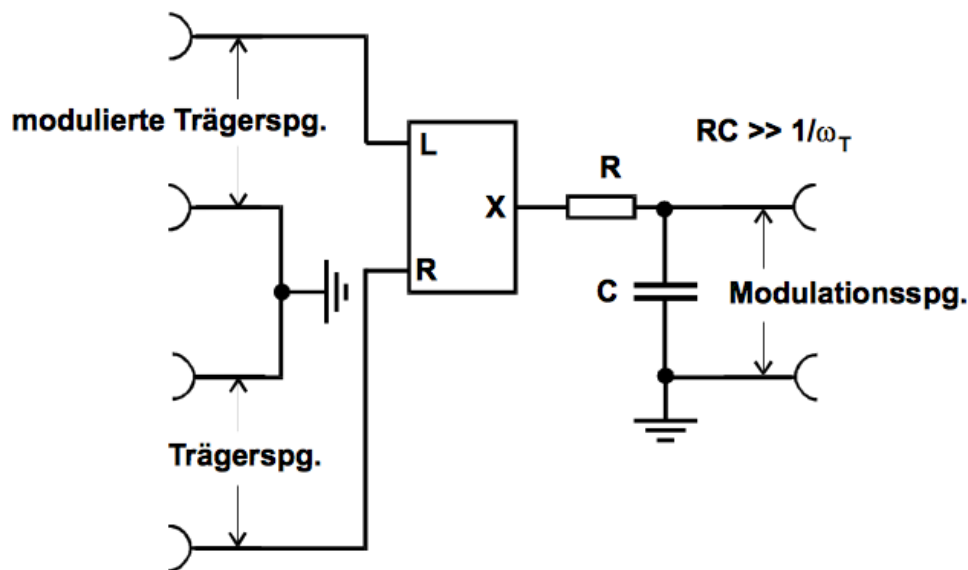


Abbildung 7: Demodulation mit Gleichrichter und Iso-T [2]

1.4 Demodulationsschaltungen

1.4.1 Demodulation amplitudenmodulierter Schwingungen

Mit Demodulatorschaltungen ist es möglich aus einem modulierten Signal die Modulationsfrequenz ω_M zurück zu gewinnen. Wird am einen Eingang eines Ringmodulators ein Signal mit den Frequenzen $\omega_T - \omega_M$ und $\omega_T + \omega_M$ angelegt und am anderen Eingang das Trägersignal mit ω_T , so liefert der Ausgang der Schaltung ein Signal mit ω_M , $2\omega_T - \omega_M$ und $2\omega_T + \omega_M$. Alle von der Modulationsfrequenz abweichenden Signalanteile lassen sich mit Hilfe eines geeigneten Bandpasses gut unterdrücken, so dass am Ausgang nur noch ein Signal mit der Modulationsfrequenz ω_M anliegt. Ein Problem welches sich bei der Demodulation stellt ist, dass ein Trägersignal benötigt wird, welches phasenstarr mit dem Trägersignal des Senders gekoppelt sein muss. Um eine solche Kopplung zu gewährleisten wird i.A. ein Phasenregelkreis oder PLL-Schaltung verwendet.

Es ist möglich die Problematik der festen Phasenbeziehung zwischen der Signal und Referenzspannung mit Hilfe einer Gleichrichter-Diode zu vermeiden.

Die Gleichrichter-Diode in Abbildung 9 schneidet sämtliche negative Halbwellen ab, so dass nach der Diode eine gleichgerichtete, modulierte Hochfrequenz-Spannung abgegriffen werden kann. Die enthaltenen hochfrequenten Anteile mit den Frequenzen ω_T , $2\omega_T$, $4\omega_T$ u.v.m. lassen sich mit einem Tiefpass unterdrücken, so dass am Ausgang die Modulationsspannung abgegriffen werden kann.

Problematisch ist jedoch, dass die Diode eine exponentielle Kennlinie besitzt. Die Abweichung vom gewünschten linearen Verhalten begründet Verzerrungen in der Rückgewinnung des Modulationssignales. Dieses Problem lässt sich in den Griff bekommen, indem mit geringen Modulationsgraden, also kleinen Auslenkungen gearbeitet wird oder eine Gegentaktschaltung verwendet wird.

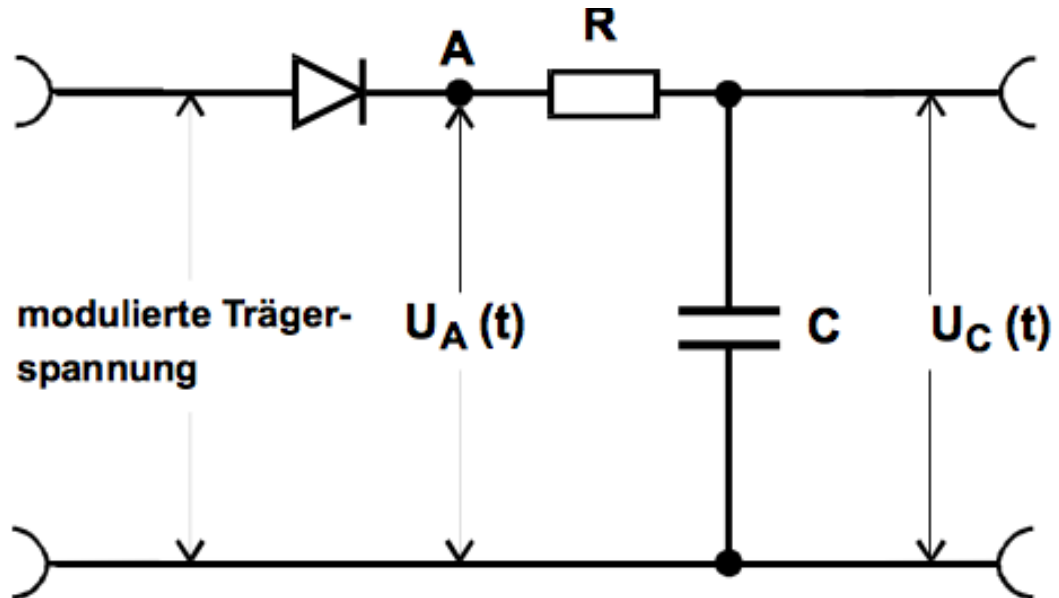


Abbildung 8: Demodulation mit Gleichrichter-Diode [2]

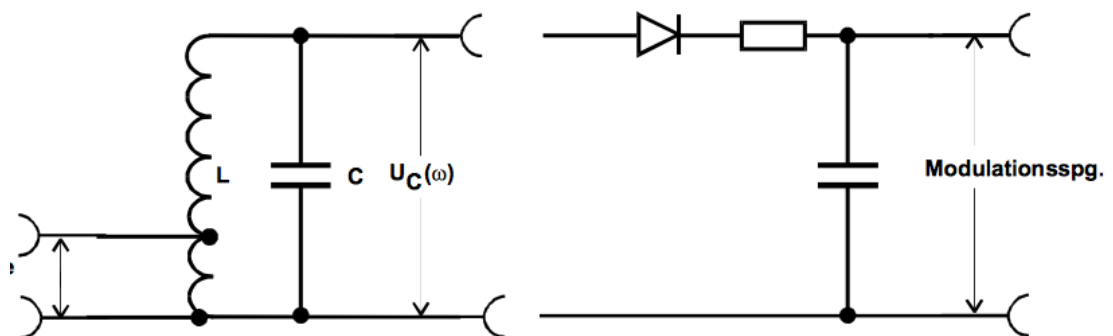


Abbildung 9: Negative Halbwellen werden mit der Diode abgeschnitten, der Tiefpass entfernt hochfrequente Anteile. [2]

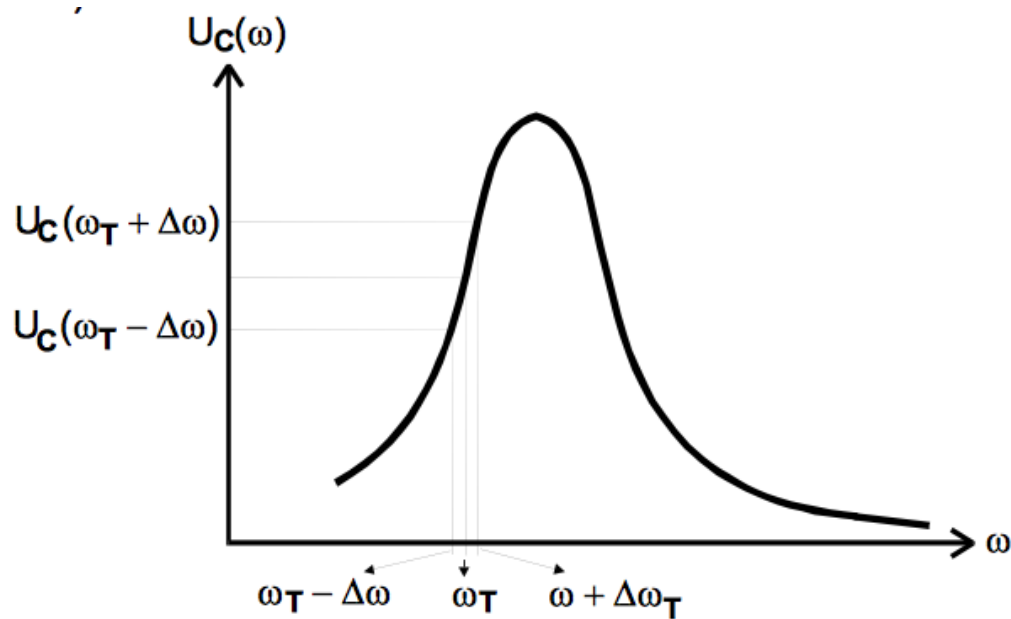


Abbildung 10: Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises wird so eingestellt, dass die Trägerfrequenz auf der steilen Flanke der Resonanzkurve liegt. [2]

1.4.2 Demodulation frequenzmodulierter Schwingungen

Um das Modulationssignal aus einer frequenzmodulierten Schwingung gewinnen zu können bietet sich ein so.g Flankenmodulator an.

Der Flankenmodulator besteht im wesentlichen aus einem Schwingkreis, in welchem die Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung im Falle erzungener Schwingung ausgenutzt wird. Hierfür wird die Resonanzfrequenz des Schwingkreises so eingestellt, dass die Trägerfrequenz ω_T mitten in der steilen Flanke der Resonanzkurve liegt (Abbildung 10). Ändert sich nun in Folge der Frequenzmodulation die Momentanfrequenz der modulierten Schwingung, so entsteht am Ausgang des Schwingkreises eine hochfrequente Spannung, deren Amplitude im Rhythmus der Modulation schwangt. Somit wurde die Frequenzmodulation in eine Amplitudenmodulation überführt, welche bereits behandelt wurde.

2 Durchführung

- a) Mithilfe eines Ringmodulators wird ein Amplitudenmoduliertes Signal erzeugt. Die dabei entstehende Schwebung wird anschließend mit einem Oszilloskop visualisiert.
- b) Es wird mit Hilfe eines Frequenzanalysators das Frequenzspektrum des in a) erzeugten Signals sichtbar gemacht.
- c) Aufgabenteil a und b wird mit einer Diode zur Modulation wiederholt und die selben Signaleigenschaften untersucht. Außerdem wird gezeigt das zusätzlich Oberwellen von ω_T auftreten.

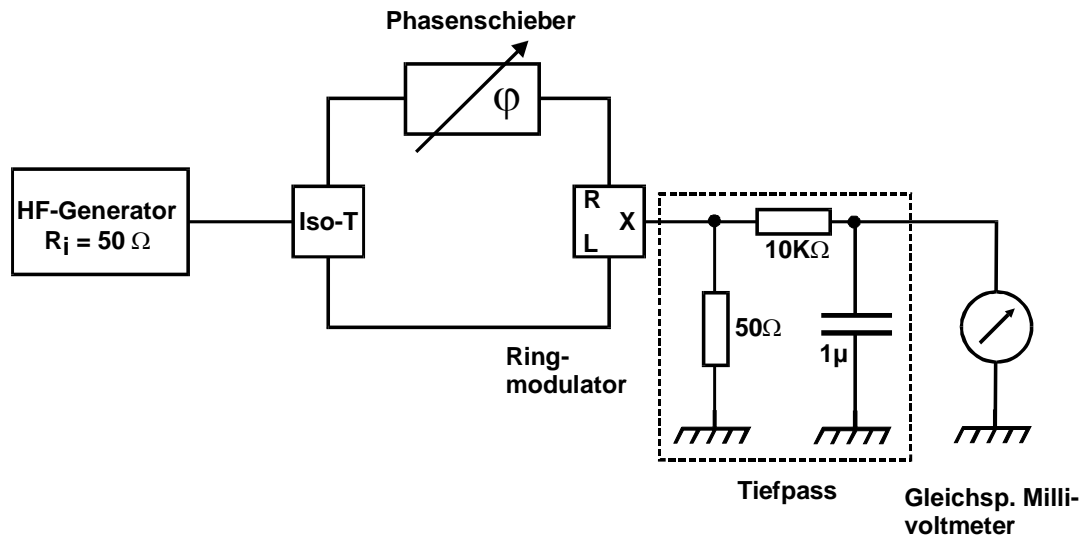


Abbildung 11: Schaltung zum Aufnehmen der Beziehung zwischen Gleichspannung und Phase der Wechselspannung. [2]

- d) Um das in amplitudenmodulierte Signal zu demodulieren wird ein Ringmodulator verwendet. Mithilfe einer Schaltung gemäß Abbildung 11 und eines Multimeters wird die Proportionalität am Ausgang X mit dem Cosinus der Phase zwischen R und L gezeigt.
- e) Das Multimeter aus 2 wird durch ein Oszilloskop ersetzt und das demodulierte Signal sichtbar gemacht.
- f) Mit Hilfe einer Gleichrichterdiode wird ein amplitudenmoduliertes Signal demoduliert. Außerdem wird die Zeitabhängigkeit vor und hinter dem Tiefpass dargestellt.
- g) Es wird ein frequenzmoduliertes Signal erzeugt, welches auf einem Oszilloskop dargestellt wird. Anschließend wird der Frequenzhub und der Modulationsgrad ermittelt und das Frequenzspektrum untersucht.
- h) Abschließend wird ein frequenzmoduliertes Signal demoduliert und das Ergebnis visualisiert.

3 Auswertung

Fehler und Ausgleichsrechnungen werden mit dem Python-Paket SciPy [1] berechnet.

3.1 Amplitudenmodulation mit Ringmodulator

Mit dem Ringmodulator wird die Amplitude eines Signals moduliert. Das Eingangs- und Ausgangssignal sind in Abbildung 12 zu sehen. Das Trägersignal hatte eine Amplitude von $U_T = 980 \text{ mV}$ und die Frequenz $\omega_T = 1 \text{ MHz}$, das Modulationssignal hatte eine

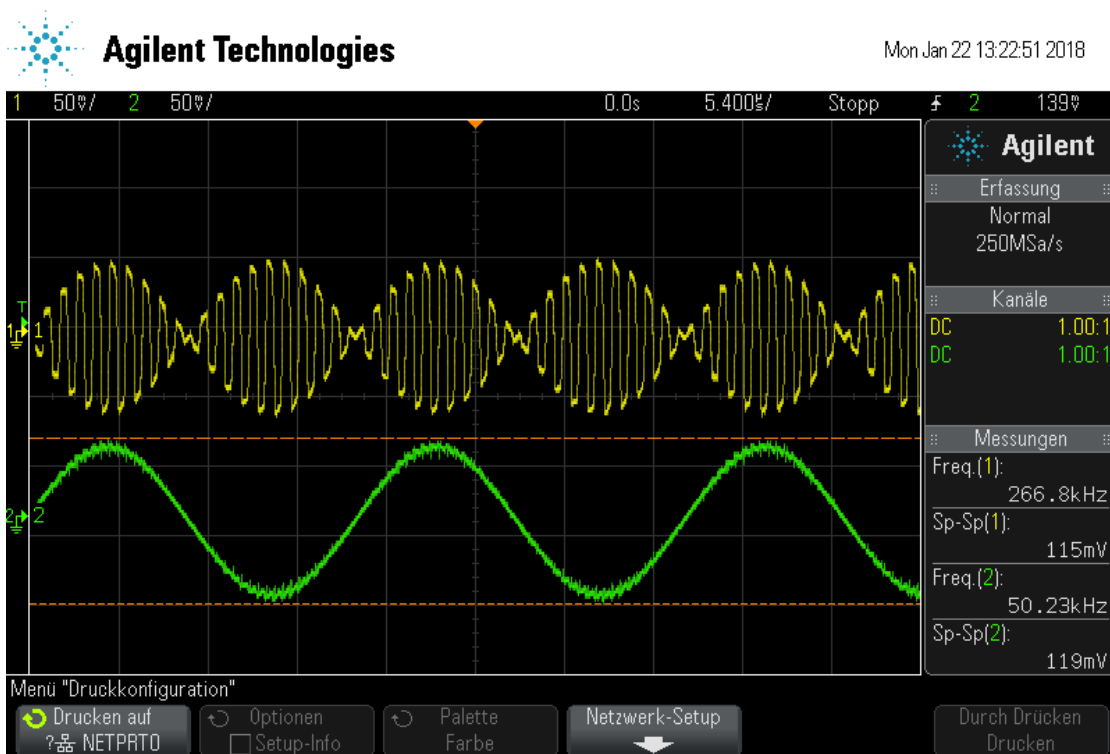


Abbildung 12: Amplitudenmodulation - grün das Eingangssignal, gelb das amplitudenmodulierte Signal

Amplitude von $U_M = 116 \text{ mV}$ und die Frequenz $\omega_M = 50 \text{ kHz}$. Es entsteht eine Schwebung, die Trägerfrequenz ist hier nicht zu erkennen. Die prominentesten Linien in dem Frequenzspektrum in Abbildung 13 sind die der Modulationsfrequenz. Dazwischen ist als kleinerer Peak auch die Trägerfrequenz zu sehen, die mit dem Ringmodulator nicht komplett unterdrückt wird, aber signifikant kleiner als die Seitenbänder ist.

3.2 Amplitudenmodulation mit Trägerabstrahlung

In Abbildung 14 ist das Frequenzspektrum einer amplitudenmodulierten Schwingung mit Trägerabstrahlung zu sehen. Das Trägersignal hatte eine Amplitude von $U_T = 1.17 \text{ V}$ und die Frequenz $\omega_T = 1.55 \text{ MHz}$, das Modulationssignal hatte eine Amplitude von $U_M = 159 \text{ mV}$ und die Frequenz $\omega_M = 63 \text{ kHz}$. Abbildung 15 zeigt von dem gleichen Signal eine Oszilloskop-Aufnahme. In Abbildung 15 lässt sich der Modulationsgrad aus dem Verhältnis der Amplitude der Maxima und der Minima bestimmen. Da die Amplitude zwischen $U_{\min} = U_T(1 - m)$ und $U_{\max} = U_T(1 + m)$ schwankt, ist der Modulationsgrad

$$m = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max} + U_{\min}} = \frac{54 \text{ mV} - 24 \text{ mV}}{54 \text{ mV} + 24 \text{ mV}} = 0.38.$$

Eine andere Methode, den Modulationsgrad zu bestimmen, ist mit der Pulshöhe der Träger- und Modulationsfrequenz im Frequenzanalysator. Dazu wird die Pulshöhe, die in der Einheit eines Leistungspegels angegeben wird, mit $P = 10^{L_P/10} \cdot 1 \text{ W}$ in eine Leistung umgerechnet. Die Leistung hängt mit der Spannung über $P = \frac{U^2}{2R}$ zusammen. Die Leistung des Trägersignals P_T und der Seitenbänder P_S ist

$$P_T = \frac{U_T^2}{2R} \quad \text{und} \quad P_S = \frac{\left(\frac{m \cdot U_T}{2}\right)^2}{2R} = \frac{m^2 \cdot U_T^2}{8R}.$$

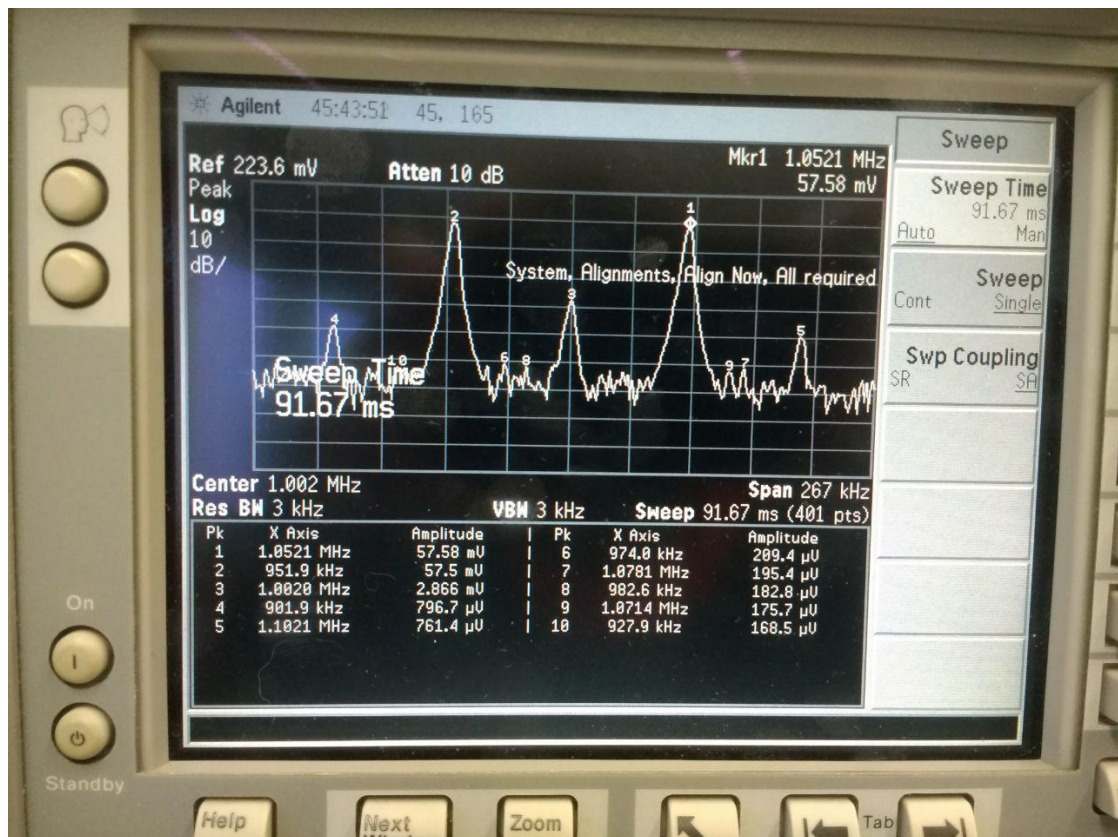


Abbildung 13: Amplitudenmodulation - Peak 3 mit der Trägerfrequenz, Peak 1 und 2 die Seitenbänder

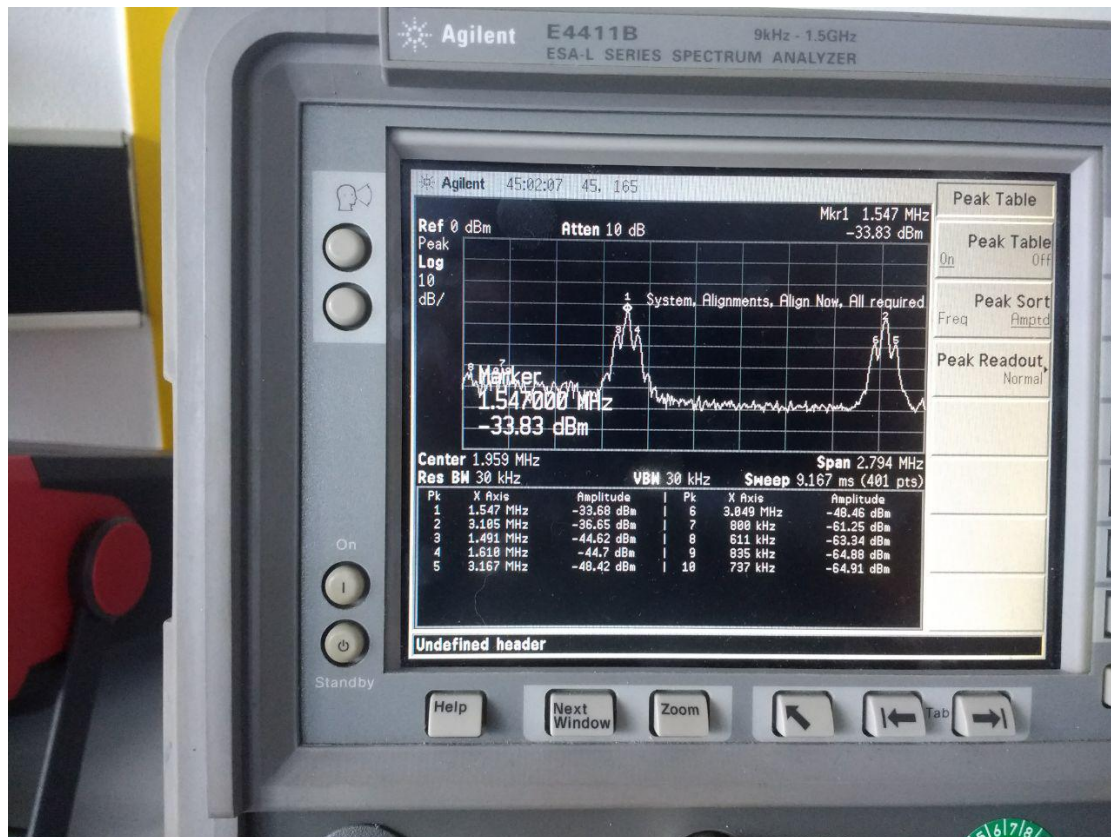


Abbildung 14: Amplitudenmodulation mit Oberwellen, Trägerabstrahlung und Seitenbändern

Dann ist der Modulationsgrad $m = \sqrt{4 \cdot \frac{P_M}{P_T}}$

$$m_1 = \sqrt{4 \cdot \frac{10^{-44.62/10}}{10^{-33.68/10}}} = 0.57, \quad m_2 = \sqrt{4 \cdot \frac{10^{-44.7/10}}{10^{-33.68/10}}} = 0.56$$

Der Unterschied zwischen dem berechneten Modulationsgrad mit beiden Methoden beträgt 68%.

3.3 Frequenzmodulation

Das Trägersignal hatte eine Amplitude von $U_T = 1.17 \text{ V}$ und die Frequenz $\omega_T = 1.55 \text{ MHz}$, das Modulationssignal hatte eine Amplitude von $U_M = 159 \text{ mV}$ und die Frequenz $\omega_M = 63 \text{ kHz}$. Die Breite der Verschmierung in Abbildung 16 ist an der maximalen Stelle $\Delta t = 196 \text{ ns}$. Dies verteilt sich auf fünf Perioden, also $\Delta \bar{t} = 39.2 \text{ ns}$ und die halbe Momentanfrequenz $f_{\text{mom}/2} = 25.5 \text{ MHz}$. Integration der Momentanfrequenz aus Gleichung 1.2.2 in den Grenzen von 0 bis $T_M/2$ ergibt für die maximale ($\varphi = \pi$) bzw. minimale ($\varphi = 0$) Phasenverschiebung $f_T (1 + \frac{m}{\pi})$ bzw. $f_T (1 - \frac{m}{\pi})$. Die Differenz beider geteilt durch zwei ist der Frequenzhub $\Delta f = f_T \frac{m}{\pi}$. Damit ist der Modulationsfaktor $m = 25.5 \text{ MHz} \cdot \pi / 1.55 \text{ MHz} = 51.7$.


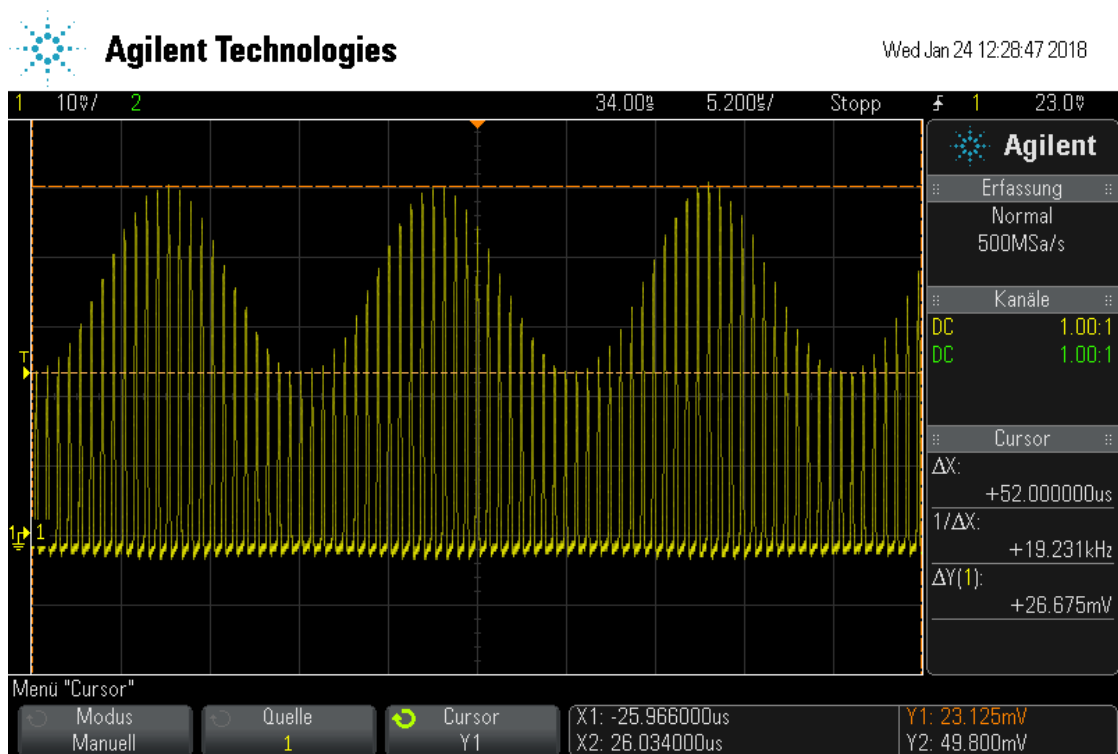


Abbildung 15: Amplitudenmodulation - Bestimmung des Modulationsgrades

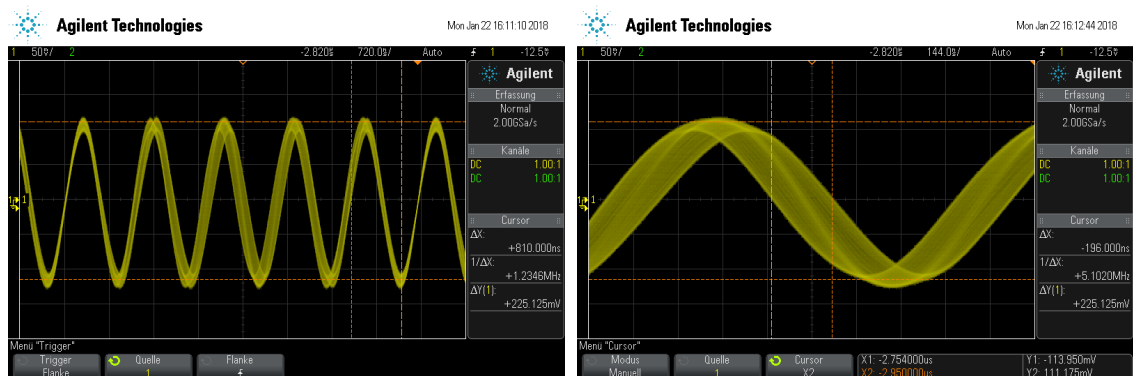

Frequenzmodulation

Frequenzmodulation – Detailansicht zur Bestimmung der Breite der Verschmierung

Abbildung 16: Frequenzmodulation eines sinusförmigen Trägersignals.

3.4 Proportionalität zwischen Gleichspannung und Phase der Wechselspannung am Ringmodulator

Die Annahme ist, dass eine Proportionalität zwischen Gleichspannung und Phase der Wechselspannung am Ringmodulator besteht. Um diesen Zusammenhang zu überprüfen, wird die Gleichspannung in Abhängigkeit des Arguments des Cosinus gemessen. Es kann entweder die Laufzeit oder die Frequenz des Trägersignals variiert werden. In diesem Fall wird die Frequenz verändert, sodass

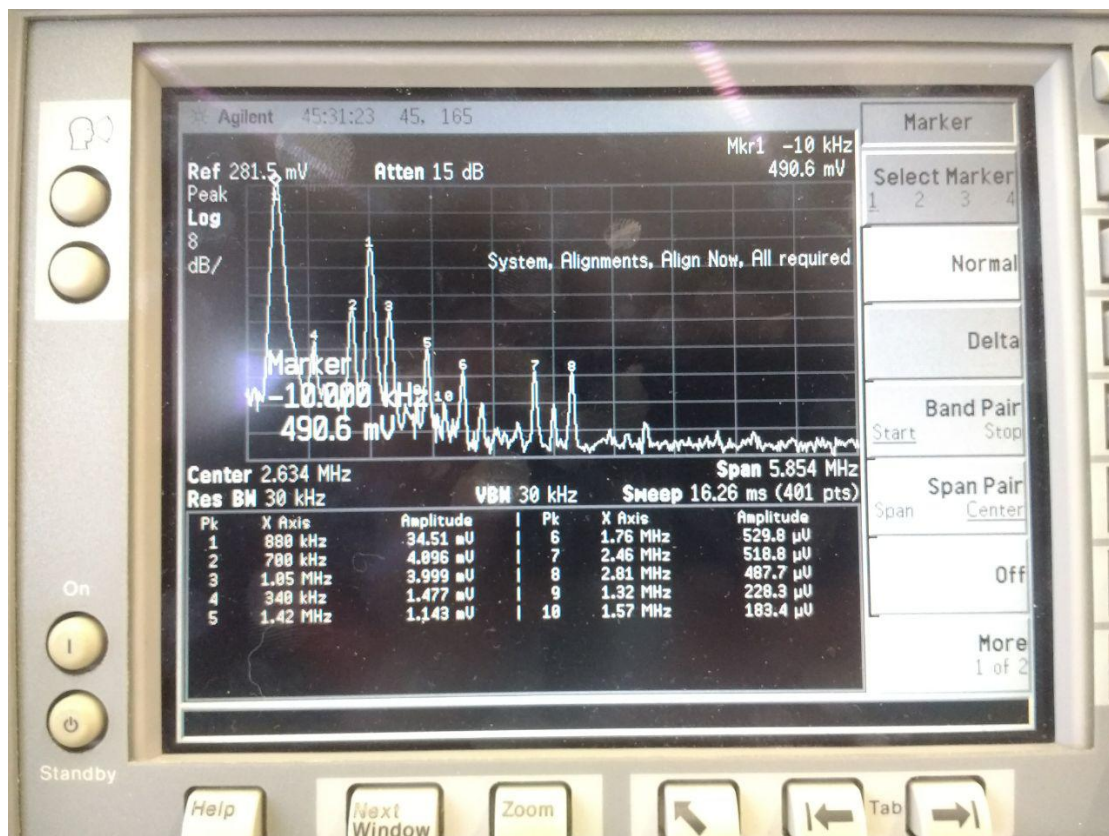


Abbildung 17: Frequenzmodulation – Frequenzspektrum

$$U = U_0 \cos(\omega_T \cdot t + \varphi)$$

$$\arccos \frac{U}{U_0} = \omega_T \cdot t + \varphi \quad (3.4.1)$$

gelten muss.

Eine lineare Ausgleichsrechnung der Form $U/U_0 = A \cdot \omega_T + B$ an die Messwerte in Table 1 ergibt die Parameter $A = -0.35 \pm 0.02$ und $B = 3.37 \pm 0.09$ und ist in Abbildung 18 dargestellt. Die geringen Fehler des linearen Fits von 5.7% für die Steigung bzw. 2.8% für den y-Achsenabschnitt zeigen, dass die Annahme eines linearen Zusammenhangs gerechtfertigt ist.

3.5 Demodulation einer amplitudenmodulierten Schwingung mit Ringmodulator

In Abbildung 19 ist die Oszilloskop-Aufnahme eines Signals zu sehen, dessen Amplitude zunächst moduliert und daraufhin wieder demoduliert wird. In gelb ist das Eingangssignal, die grüne Kurve ist das um einen festen Faktor phasenverschobene und in der Amplitude reduzierte Signal.

Tabelle 1: Messwerte für den linearen Zusammenhang zwischen Gleichspannung und Phase der Wechselspannung.

ω_T/MHz	U/mV	U_0/mV
4.2	-138	496
4.4	-116	456
4.6	-86	400
4.8	-51	362
5.0	-16	348
5.2	20	388
5.4	52	446
5.6	89	488
5.8	116	509

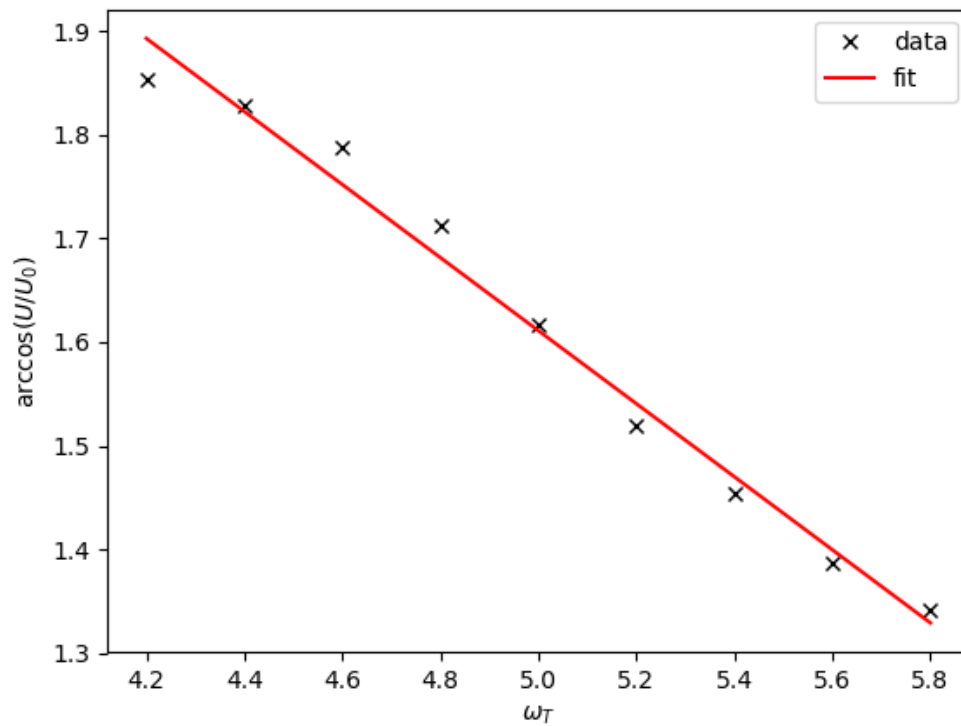


Abbildung 18: Lineare Ausgleichsrechnung zur Veranschaulichung des linearen Zusammenhangs zwischen $\cos \varphi$ und U .


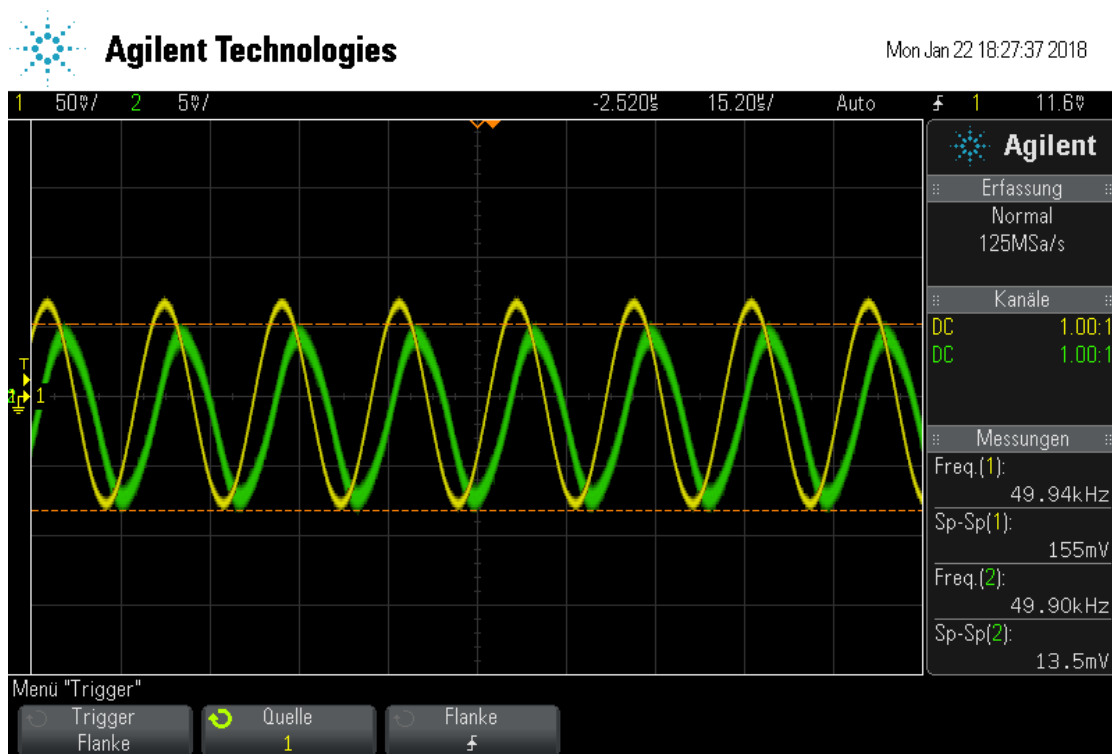


Abbildung 19: Amplituden(de-)modulation - gelb das Eingangssignal, grün das amplitudenmodulierte und daraufhin demodulierte Signal

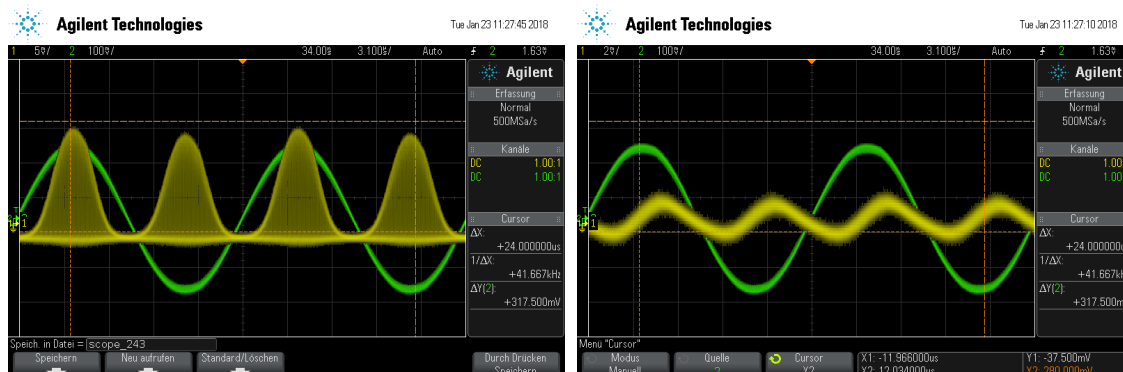


Das Eingangssignal ist in grün abgebildet, in Das Eingangssignal ist wieder in grün, in gelb das Signal nach der Diode in der Schaltung das demodulierte Ausgangssignal nach dem Tiefpass in Abbildung 8.


Abbildung 20: Demodulation eines amplitudenmodulierten Signals mit einer Gleichrichterdiode.

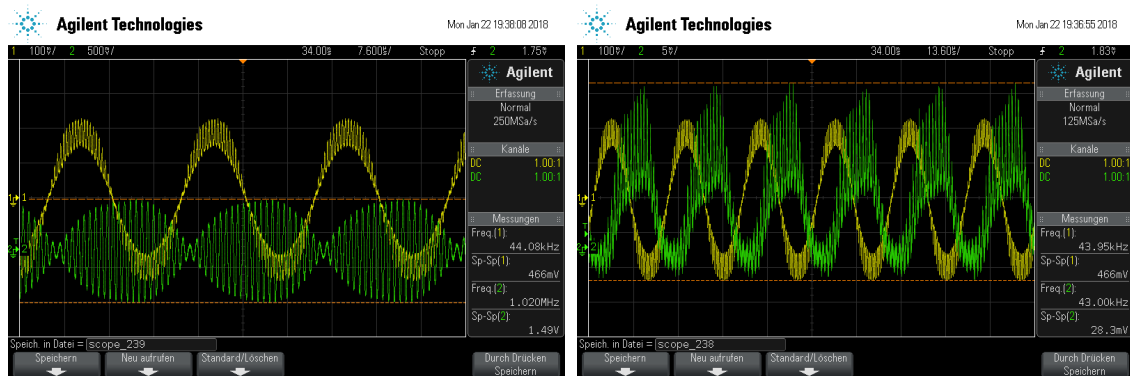3.6 Demodulation mit Gleichrichterdiode

Die Diode in der Schaltung in Abbildung 8 schneidet die negativen Halbwellen ab, wie in Abbildung 20a zu sehen und das RC-Element filtert als Tiefpass die hohen Frequenzen aus dem Signal, dies ist in Abbildung 20b zu sehen. Wie zu erwarten ist die Amplitude des Ausgangssignal nach dem Tiefpass stark reduziert, die negativen Halbwellen sind nun aufgrund der Gleichrichterdiode positiv und das Ausgangssignal ist gegenüber dem Eingangssignal phasenverschoben.



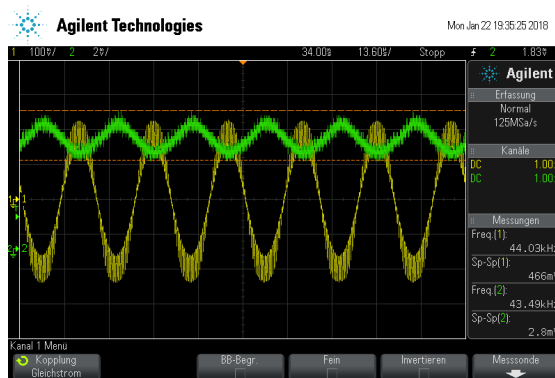In gelb ist das Eingangssignal gezeigt, in grün das modulierte Signal – durch den LC-Kreis wird aus der frequenzmodierten Spannung ein amplitudenmoduliertes Signal. Mit einer Gleichrichterdiode werden die negativen Halbwellen abgeschnitten.



Das in grün dargestellte Signal ist demoduliert und wurde nach dem Tiefpass abgegriffen.

Abbildung 21: Demodulation einer frequenzmodierten Schwingung.

3.7 Demodulation einer frequenzmodierten Schwingung

In Abbildung 21a ist mit der Schaltung in Abbildung 9 aus dem frequenzmodierten Signal eine Amplitudenmodulation gemacht worden. Abbildung 21b und Abbildung 21c zeigen die anschließende Demodulation mit einer Gleichrichterdiode und einem RC-Tiefpass wie bereits in subsection 3.6 durchgeführt.

4 Diskussion

Bei der Amplitudenmodulation mit Trägerabstrahlung ist die Diskrepanz des Modulationsgrades zwischen den unterschiedlichen Berechnungsarten mit 68% zu groß, als dass sie mit Messungenauigkeiten oder Schwierigkeiten beim Ablesen erklärt werden könnte. Die deutet darauf hin, dass bei einer der Methoden ein Fehler bei der Berechnung vorgekommen ist.

Gleiches ist vermutlich die Erklärung für einen Modulationsfaktor von $m = 51.7$ bei der Frequenzmodulation. Dieser Wert ist zu groß, als dass er bei den eingestellten Frequenz- und Amplitudenwerten der Träger- und Modulationsschwingung realistisch sein kann.

Dass ein Fehler in der Berechnung der Werte passiert ist, wird durch Signalbilder klar. Bei der Amplitudenmodulation ohne Trägerabstrahlung ist eine Schwebung zu sehen und im Frequenzbild ist die Trägerfrequenz gegenüber der Modulationsfrequenz unterdrückt. Auch die Proportionalität zwischen Gleichspannung und Phase der Wechselspannung am Ringmodulator kann durch die kleinen Fehler von 2–5% bei Durchführung einer linearen Ausgleichsrechnung gezeigt werden.

Die Demodulation von sowohl amplituden- als auch frequenzmodulierten Signalen funktioniert und Erhalt der Signalform.

Literatur

- [1] Eric Jones, Travis Oliphant, Pearu Peterson u. a. *SciPy: Open source scientific tools for Python*. 2001. URL: <http://www.scipy.org/>.
- [2] Fortgeschrittenen Praktikum. *Versuchsanleitung Versuch 59*. TU Dortmund. Dortmund, Deutschland, 2018. URL: <http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/MASTER/SKRIPT/V59.pdf>.